

# Strumenti elettronici e materiale audio in vendita

Tutto funzionanti salvo ove espresso diversamente



*Il materiale riportato di seguito è disponibile per la vendita  
Sono privilegiate offerte di acquisto in un unico blocco.*

*Per informazioni rivolgersi, per telefono o e-mail, a:*

***A. Rinaldo***

***Cell: 366.44.89.178***


***e-mail: [nuvistor@tin.it](mailto:nuvistor@tin.it)***

***Nota: Il catalogo può contenere oggetti già venduti-***

Juke Box AMI ROWE  
Anno 1990 circa  
Con 100 dischi  
(200 canzoni)

Ricondizionato e perfettamente funzionante

Con Manuale e schema

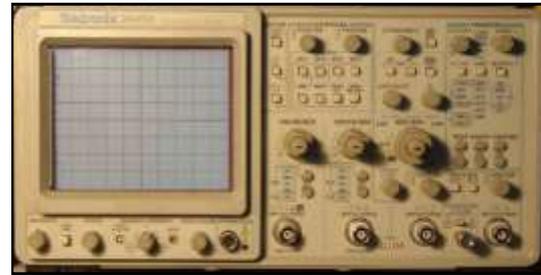

Oscilloscopio Tektronix 2445A 150 MHz  
Con due puntali originali HP. - non funziona display caratteri-



Set strumenti per misure audio;  
Oscillatore 10Hz - 500 kHz (remake)  
funzionante




Attenuatore HP 350D 0 - 100db  
Funzionante



Millivoltmetro AC HP 403B  
Funzionante



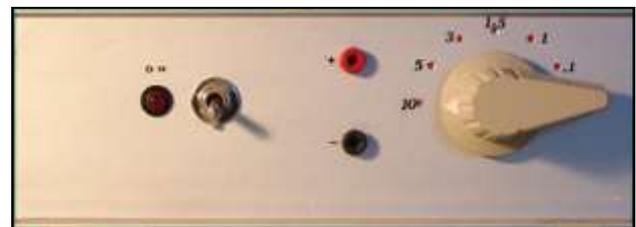Contatore digitale Advantest TR5821  
Funzionante



Tensione campione cc 10mV - 10V cc in 7 scatti  
Precisissimo



Ponte universale RLC HeathKit modello IB5281  
Funzionante



Oscillatore valvolare sinusoidale  
Autocostruzione  
10 Hz - 50kHz  
Uscita 100  $\mu$ V-10 Volt in 11 step

A "quasi" remake of HP 200 CD  
funzionante



Nuova Elettronica  
Audio meter - funzionante -



Nuova Elettronica - funzionante-  
Generatore di Monoscopio colore

Oscillatore  
HeathKit  
per Radio-  
frequenza  
  
160kHz -  
110 MHz  
Alimenta-  
zione  
110Vac  
Funzionante



Multimetro analogico Militare

Volt cc  
Volt ca  
Amp.  
Ohm

Con puntali non originali  
Funzionante  
Perfetto e preciso



Stabilizzatore di tensione (220/110) per proiettore cinematografico 16 mm  
FUMEO -funzionante



Proiettore 16 mm FUMEO Ottimo stato - Da ricondizionare-



Valigia porta proiettore e valigia per altoparlante ( Mobile ma altoparlante mancante.



Traccia-curve per transistor Funzionante



Alimentatore cc 0 - 30 V  
5 Ampere Max,

Protezione contro cc  
Limitatore di corrente



Alimentatore variabili 0- 400 Vcc 250 mA  
Tensioni 6,3—12,6 Vac - Negativo per polarizzazione



Multimetro Heathkit a valvo-  
la  
Voltmetro cc 1,5- 1500 V  
Voltmetro ac 1,5 - 1500 V  
Ohmetro X 1 - X 1M  
Db

Ricondizionato e calibrato



Analizzatore di Spettro HP 3585A 20Hz—40 MHz  
Alim 220 AC Perfetto



Clone di Voltmetro AC HP 400H 10 mV - 300 Volt  
Perfetto - Alim 220AC



Variac 1000W

0 - 250 V AC  
Strumento incorporato



Multimetro digitale Fluke 8050A - perfetto-



Calibratore onda quadra 1kHz—1 MHz (scatto x 10  
Alimentazione 220 Vac



Amplificatore valvolare per chitarra elettrica e microfono  
12 Watt (PP E184)

Con Altoparlante 30 cm larga banda

Alimentazione 220 Vac  
Funzionante



VTA the last Aloia TDA 2 -25 + 25 Watt  
Revisionato. Tubi nuovi, Funzionante  
40 kg



Voltmetro Ac HP 400H  
Ricondizionato e calibrato

1mV - 300 V ac  
Con probe

Alim. 220 Vac



Prova valvole Hickock con Manuale (110 Volt)  
Funzionante



Copia casse acustiche JBL  
L110  
Tre vie 8 Ohm 300 W

“Riconate” di recente

Ottime condizioni



Capacimetro di precisione Rhode Swarz  
1pF- 10uF Alim. 220 Vac. Perfetto e preciso



Test Oscillator HP 654 10Hz - 10 MHz calibrato Con attenuatore + 10db -80 db Uscita bilanciata e non.  
Funzionante.



Voltmetro AC/Distorsiometro HP 331 A  
Alimentazione 220 Vac  
Calibrato Funzionante




Radio AM FM Phonola vintage-Funzionante



Siemens 25 W con 6L6 -Mono ricondizionato-



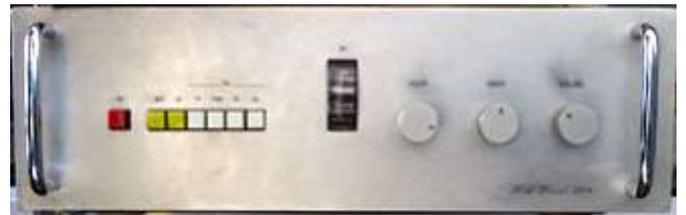Nuova elettronica Finale 25+25 Watt ibrido



Integrato 12+12W EL84 con ingresso fono MM



OTL 15 + 14 ingresso linea



Pre passivo e amplificatore 15 + 15 W



PST 200 Aloia autocostruito Per testine MM e MC



Pre Yamaha C-80 -condizioni eccellenti -Funzionante




Moviola per montaggio filmati super 8  
-funzionante-



Microfono vintage  
Piezo elettrico  
Geloso

Originale

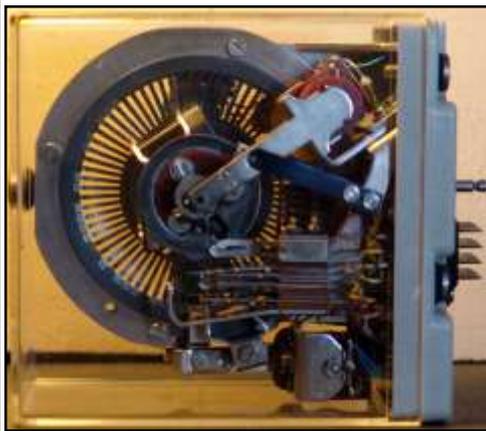

Commutatore telefonico  
Siemens -da collezione -



Ricevitore PHONOLA AM/FM Valvolare Funzionante



Amplificatore valvolare GELOSO HF Funzionante  
2 x ingressi micro  
1 x ingressi Phono Reg. Alti Bassi Volume generale



Preamplificatore valvolare MM/MC/Linea

Selettore ingressi: MM - MC e Linea (3)  
Regolazione volume  
Perfetto



Amplificatore "Mono" stato solido "Eta Beta"  
- Progetto Aloia-  
ingresso microfono e linea miscelabili 40 W RMS  
Ottimo per chitarra elettrica



Sub woofer attivo  
CIARE

Regolazioni:  
- Volume  
- Fase  
- filtro Frequenza  
Ingresso linea e alto livello  
perfetto

Registratore  
Geloso  
Mod. 681

Integro ma Da  
ricondizionare  
Completo si  
borsa e micro-  
fono originali



Radio Cassette x Volvo funzionante



Cambiadischi Automatico/Manuale Garrard type A preamplificato  
Funzionante -78-45-33-16 giri—220 V



Giradischi Marantz Mod- TT 186 Automatico  
Con testina MM. Perfetto



Giradischi Thorens TD 150 senza Testina  
Privo dei pesi antiskating



Giradischi LENCO - B 55 Belt drive. 33-45 giri  
Senza testina. perfetto



Dual Tape cassette Sony Mod. HX PRO  
perfetto



Alimentatore Professionale EST mod. AL 761  
0- 300Vcc 150mA  
Uscite 6,3 - 12 Vac per accensione filamenti  
Negativo per griglia 0-30  
Perfetto



Remote controlled preamplifier



Tuner AM FM Phaser perfetto



Mobile con Radio Graetz 1960/70 -riconduzionato- AM/FM/Fono. perfetto



Ricevitore di classe Brown -Valvolare (senza Altoparlanti) AM/FM - medie, corte, fono Funzionante Da inserire in un mobile.



Theremin Paya



Theremin Nuova Elettronica



Altoparlanti ellittici (2) CIARE

CX 141  
50W 2 vie coassiale  
80hm



Altoparlanti (2) CIARE PW 252

Professionale  
Ø 25 cm  
400W 80hm  
Woofer

Ideale per basso elettrico



Altoparlanti (2) CIARE

PW 337  
800W Ø32 cm  
80hm  
Per subwoofer



Altoparlanti (1) CIARE

HW 175 Ø18 cm  
120W  
80hm

Woofer



Motorini vari Stepper motor



Valvole Nuove e NOS  
PL500  
6550  
EL84  
ECCXX  
ecc..

Tutte efficienti



Valvole NOS 6JM6 Sylvania  
(24 pezzi)




Zoccoli vari per 6JM6,  
Plate Clip in ceramica  
Octal, Noval,  
Blocca.valvola  
schermi per Valvole Noval



15 Regolatore TO3 7805



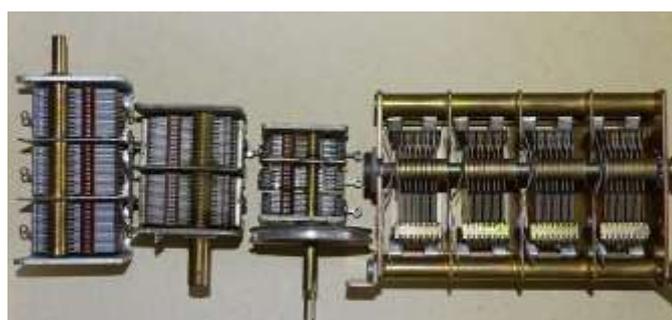2x Crossover tre vie. 200W—Ideali per casse tipo THOR



Condensatori variabili.



Elettrolitici nuovi elevata capavità HV




Strumenti analogoci nuovi



Strumenti analogoci nuovi



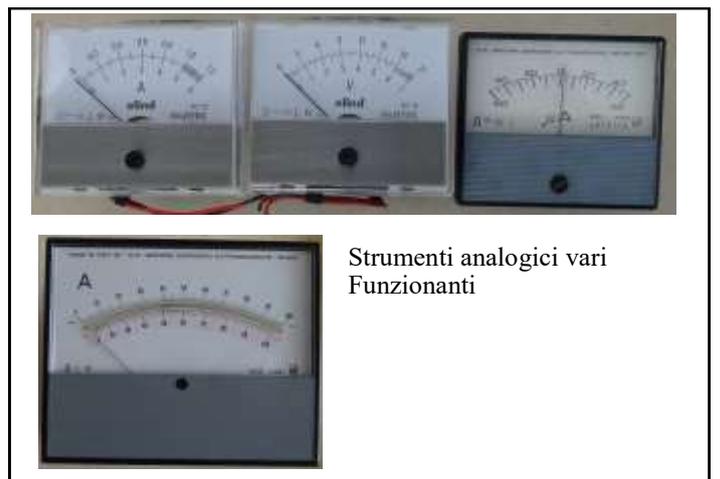Strumenti analogoci nuovi e di recupero funzionanti



Strumenti analogici vari  
Funzionanti



Trasformatori alimentazione vari



Attenuatori 75—50 Ohm schermati con ingresso tramite  
connettore Bnc  
Attenuazione 0 - 70 db



Microfono vintage A. Davoli. Perfetto



Potenzimetri "Slide" vari valori  
Relay di potenza




CB Realistic 40 canali. Microfono e altoparlante nell'impugnatura.



Preamplificatore MM/MC Origine Cinese

Alimentatore esterno

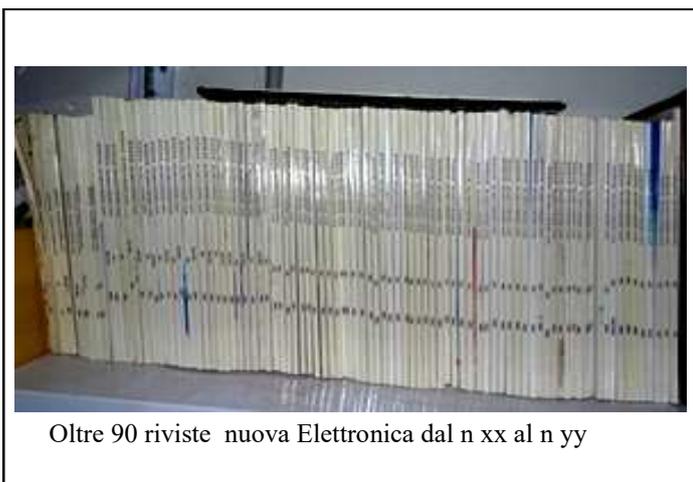

Oltre 90 riviste nuova Elettronica dal n xx al n yy



Miglia di resistenze  
1 Ohm ...10 MOhm



Riviste AudioXpress ... sino 2019



Collezione riviste : AudioXpress 1992—2015  
Costruire HI-FI 1994—2003

